

DSD LAB

Week 4

Udeet Mittal

CSE C3

Roll Number 64


1. Write and simulate the Verilog code for a BCD to Excess 3 code converter using 8 to 1 multiplexers and other necessary gates.

Source Code:

```
module bcdexcess3(b,e);
input [3:0]b;
output [3:0]e;
wire z,one;
wire [7:0]w3,w2,w1,w0;
assign z=0;
assign one=1;
assign w3={z,z,z,one,one,b[0],z,z};
assign w2={z,z,z,b[0],z,~b[0],one,b[0]};
assign w1={z,z,z,~b[0],b[0],~b[0],b[0],~b[0]};
assign w0={z,z,z,~b[0],~b[0],~b[0],~b[0],~b[0]};
mux8to1 stage1(w0,b[3:1],e[0]);
mux8to1 stage2(w1,b[3:1],e[1]);
mux8to1 stage3(w2,b[3:1],e[2]);
mux8to1 stage4(w3,b[3:1],e[3]);
endmodule
```

```
module mux8to1(w,s,f);  
input [7:0]w;  
input [2:0]s;  
output f;  
function mux;  
input [7:0]x;  
input [2:0]ss;  
case(ss)  
0:mux=x[0];  
1:mux=x[1];  
2:mux=x[2];  
3:mux=x[3];  
4:mux=x[4];  
5:mux=x[5];  
6:mux=x[6];  
7:mux=x[7];  
endcase  
endfunction  
assign f=mux(w[7:0],s[2:0]);  
endmodule
```

Output Waveform:

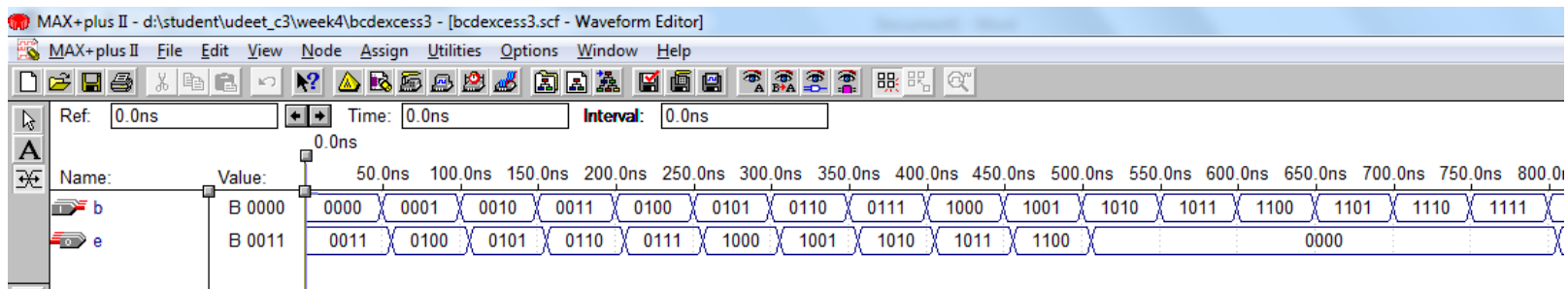

2. Write behavioral Verilog code for a 2 to 4 decoder with active low enable input and active high output using case statement. Using this, design a 4 to 16 decoder with active low enable input and active high output and write the Verilog code for the same.

Source Code:

```



module dec2to4(w,y,En);
input [1:0]w;
input En;
output [3:0]y;
reg [3:0]y;
always @(w or En)
begin
case({En,w})
3'b000:y=8;
3'b001:y=4;
3'b010:y=2;
3'b011:y=1;
default: y=0;
endcase
end

```

```
endmodule
```

```
module dec4to16(w,y,En);  
input [3:0]w;  
input En;  
output [15:0]y;  
wire [3:0]ey;  
dec2to4 stage1(w[3:2],ey[3:0],En);  
dec2to4 stage2(w[1:0],y[3:0],~ey[0]);  
dec2to4 stage3(w[1:0],y[7:4],~ey[1]);  
dec2to4 stage4(w[1:0],y[11:8],~ey[2]);  
dec2to4 stage5(w[1:0],y[15:12],~ey[3]);  
endmodule
```

Output Waveform:

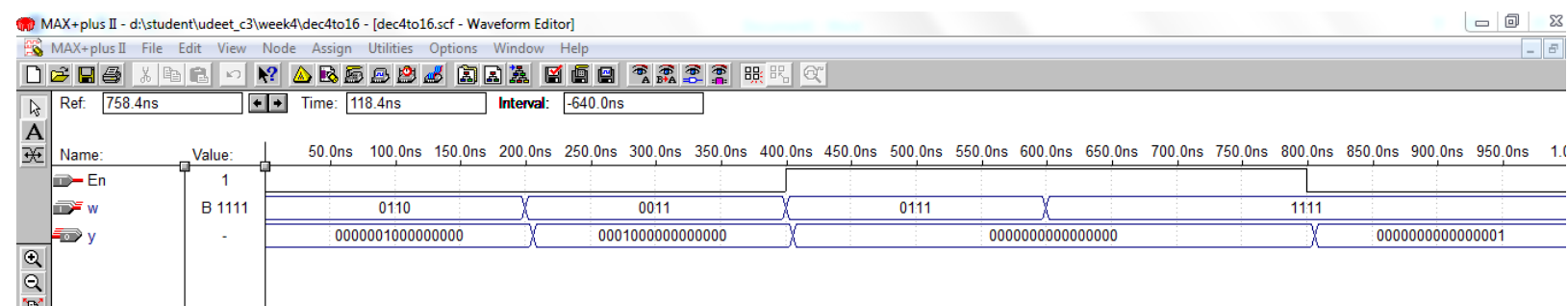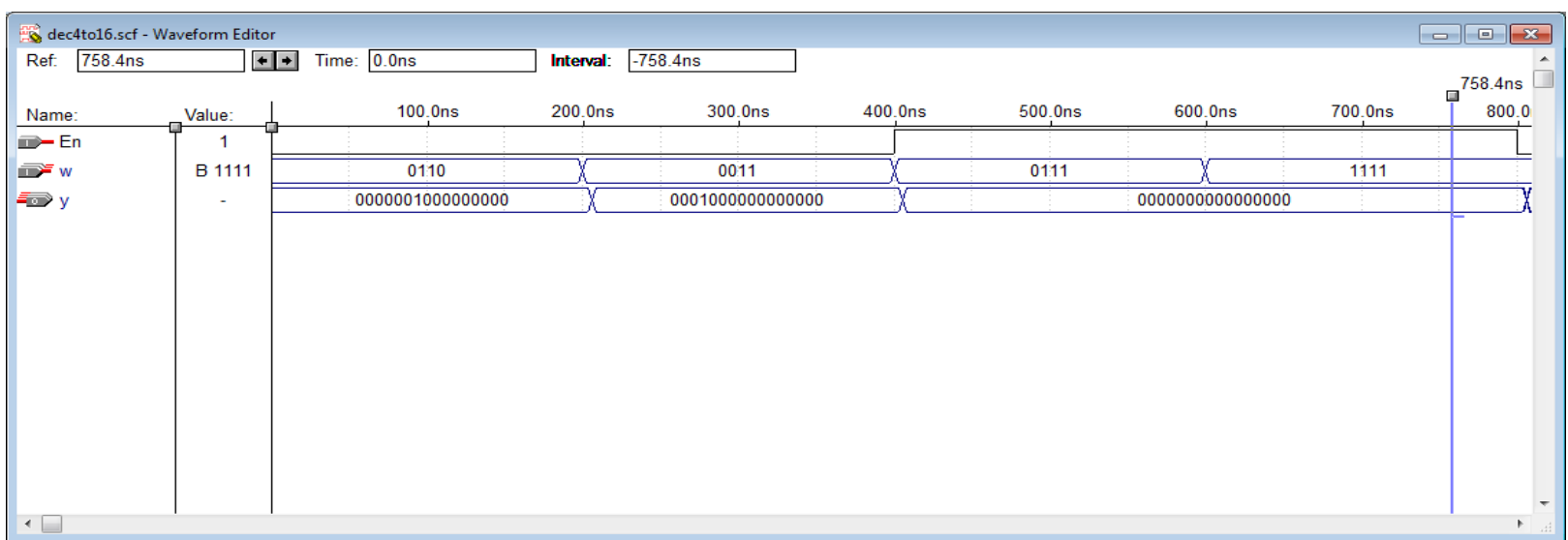

3. Write behavioral Verilog code for 16 to 4 priority encoder using for loop.

Source Code:

```
module priority16to4(l,p,z);
input [15:0]l;
output [3:0]p;
reg [3:0]p;
output z;
```

```

reg z;
integer i;
always @(l)
begin
z=0;
if(l==0)
p=0;
else
begin
for(i=0;i<16;i=i+1)
begin
if(l[i]==1)
p=i;
end
z=1;
end
end
endmodule

```

Output Waveform:

